科技 电子元器件一站式配套服务 联系: 13480836474

# HL1609 级联 LED 驱动 IC 应用说明书

### 概述


HL1609 电路是采用 SPI 总线控制的适合级联应用的 LED 驱动集成电路。

一颗 HL1609 芯片直接驱动 3 个 RGB 像素点,采用串入并出的结构,通过 SPI 信号输入二进制数据,转化成输出端的 PWM 变化,从而控制 LED 的亮度,形成颜色变化。

#### 结构特点

- NMOS 开漏输出
- 芯片内置振荡器,提供 64 级占空比所需的时基,刷新频率 1KHz 左右
- 9路输出电流 30mA左右(V<sub>DD</sub>=5V V<sub>DS</sub>=0.5V);
- 缓冲级输出电流±10mA;
- CK-I/CK-O 为上升沿时数据读入,LATCH 可以和 CK 异步。
- 封装形式 DIP18 和 SOP20

#### 管脚排列

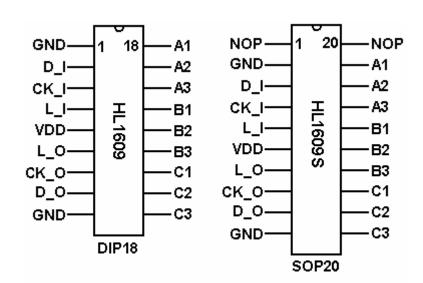

#### 管脚说明

序号		名称	管脚描述	序号		名称	管脚描述	
DIP18	SOP20	1	官腳捆壓	DIP18	SOP20	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	官別佃处	
	1	NOP	空脚	10	11	C3	驱动输出	
1	2	GND	地	11	12	C2	驱动输出	
2	3	D_I	数据输入	12	13	C1	驱动输出	
3	4	CK_I	时钟输入	13	14	В3	驱动输出	
4	5	L_I	锁存信号输入	14	15	B2	驱动输出	
5	6	$V_{DD}$	电源	15	16	B1	驱动输出	
6	7	L_O	锁存信号输出	16	17	A3	驱动输出	
7	8	CK_O	时钟输出	17	18	A2	驱动输出	
8	9	D_O	数据输出	18	19	A1	驱动输出	
9	10	GND	地		20	NOP	空脚	



电子元器件一站式配套服务 联系: 13480836474

数据格式 数据方向 D53 → →

D (0:5)	D (6:11)	D 〈12:17〉	D 〈18:23〉	D〈24:29〉	D 〈30:35〉	D 〈36:41〉	D 〈42:47〉	D 〈48:53〉
A1	A2	А3	B1	B2	В3	C1	C2	C3


电气参数(未指明条件的均指V<sub>DD</sub>=5V temperature=25℃)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出管极限电压	$V_{OL}$	Iɒs≤1μΑ,V <sub>DD</sub> =5V		1	6	V
工作电压	V <sub>CC</sub>	功能正常,工作稳定	3	5	5.5	V
工作电流	I <sub>CC</sub>	V <sub>DD</sub> =5V 有振荡无负载	10	75	120	μA
驱动输出电流	I <sub>OL</sub>	$V_{DD}$ =5V, $V_{DS}$ =0.8V		60		mA
缓冲输出电流	I <sub>OH</sub>	$V_{DD}$ =5V, $V_{DS}$ =0.8V		13		mA
<b>级件制山电</b> 机	I <sub>OL</sub>	$V_{DD}$ =5V, $V_{DS}$ =0.8V		18		mA
工作温度	Temp		0	25	70	$^{\circ}\!\mathbb{C}$
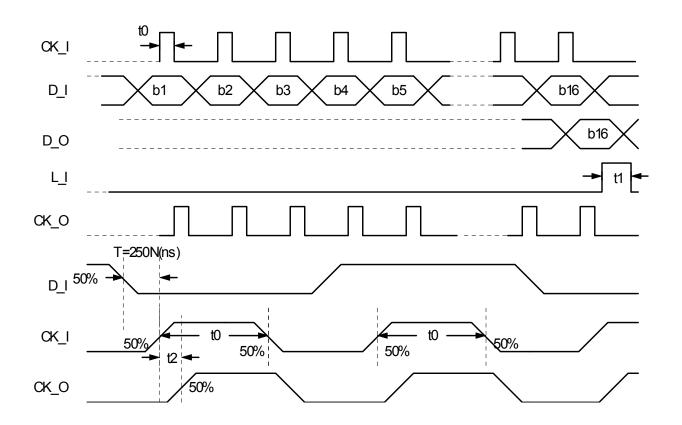
## 时序图

时序波形如下图所示: 数据输入从高位开始

t0 不小于 300ns ; t1 不得小于 1µs; T 不小于 250N(ns), 其中 N 为级联的数量; t2 约为 100ns。






电子元器件一站式配套服务 联系: 13480836474

## 效果图及数据格式

## 一、单色单向渐跑

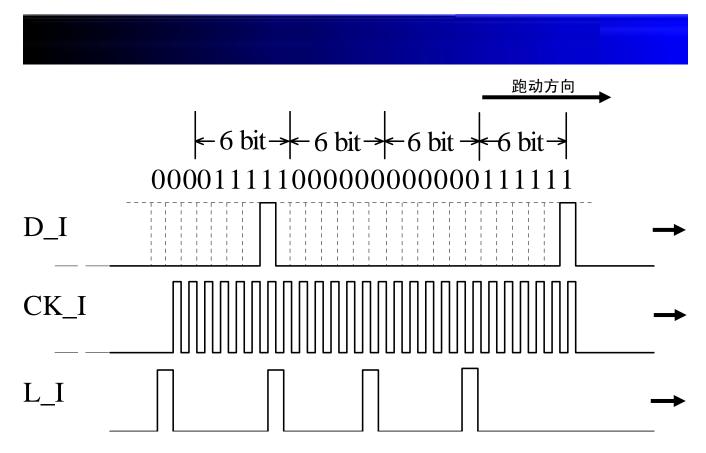

说明:由于此电路有64级占空比输出,所以D\_I只需送一组"111111,000000,000000"数据,此后输出数据逐级减1即可实现蓝色跑动渐暗的效果,CK\_I一直送时钟信号,L\_I只需过八个时钟信号后送一个"1",当输入信号不送数据时,输出是以1KHz的刷新频率,保持同一级数的占空比输出。

### 二、七彩飘动




# 三、全彩飘动

电子元器件一站式配套服务 联系: 13480836474


# 

#### 应用参考图

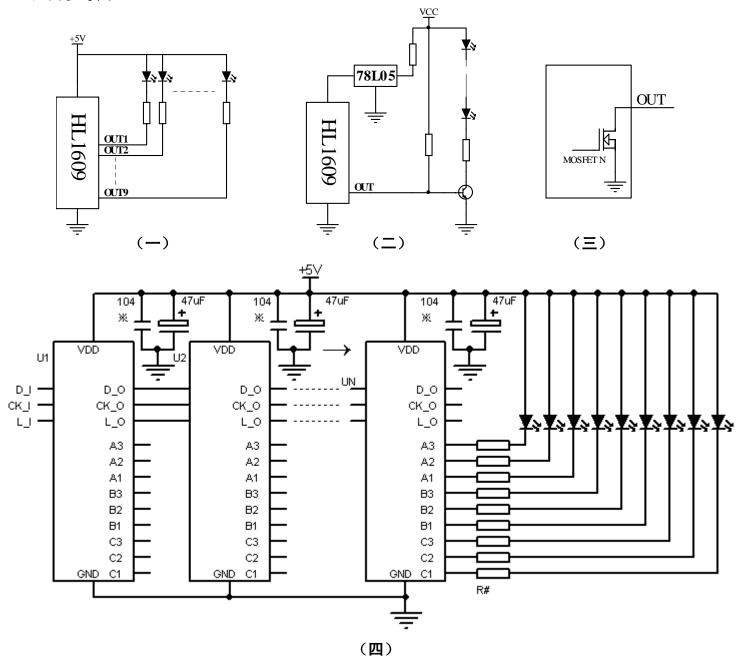

## 应用说明

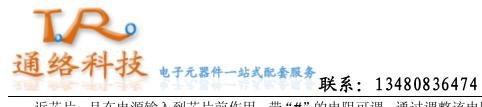- 1、图(一)为芯片输出端不接三极管时的接法,芯片的输出电流达到 40mA,输出可以并接两路,要保证输出端电压必须小于 6V。
- 2、图(二)为芯片输出端接三极管的接法,由于在 NPN 型三极管的基极端接了上拉电阻,所以芯片的输出占空比与 LED 的亮度成反比,当芯片没有输出时,三极管完全导通,LED 全亮。
- 3、图(三)为电路输出端口的内部结构,输出为 NMOS 开漏输出。
- 4、图(四)为级联时的应用图, U1——UN 的 9 输出端接法相同,注意,带"※"的瓷片电容应该尽量靠



近芯片,且在电源输入到芯片前作用,带"#"的电阻可调,通过调整该电阻值的大小可以调整灯的亮度, 产生不同的混色效果,芯片工作时,首先送入最高位,然后送入低位,芯片控制信号驱动后输出,该输 出可以作为后级电路的输入信号。